INSTITUTO POLITÉCNICO ÍNDICO

Electricidade Industrial CV5 F

Módulo: SET Sumativa 3: Produto

Formando: Lucas Filimão Langa **Código**:10450622

Apresento o presente relatório referente à atividade prática de montagem de um circuito de partida direta de um motor trifásico, na qual desempenhei a função de supervisor.

Para a realização da atividade, a equipa foi constituída por três elementos, tendo sido atribuídas responsabilidades específicas a cada um. O primeiro elemento ficou encarregado da fixação do quadro elétrico e da instalação dos dispositivos de proteção. O segundo elemento foi responsável pela execução da canalização elétrica e pelo fiamento do circuito. O terceiro elemento realizou a fixação do contactor, do relé térmico e das botoeiras, efetuando igualmente todas as ligações elétricas, incluindo a conexão do motor trifásico.

Durante toda a execução dos trabalhos, acompanhei e supervisei as actividades desenvolvidas por cada elemento, orientando a equipa, verificando o cumprimento das normas de segurança e assegurando que todas as ligações fossem realizadas de acordo com o esquema elétrico previsto.

Após a conclusão da montagem, realizei a inspeção final do sistema utilizando um multímetro para efetuar o teste de continuidade. Este procedimento permitiu confirmar a continuidade dos condutores, a correta ligação dos dispositivos e a integridade do circuito, verificando que o sistema se encontrava em condições adequadas para funcionamento.

Face aos resultados obtidos, conclui-se que a atividade foi executada com êxito, tendo a equipa cumprido as tarefas que lhe foram atribuídas e alcançado os objetivos definidos para a montagem do circuito de partida direta do motor trifásico.